作业四：二极管限幅器是一个分段电路

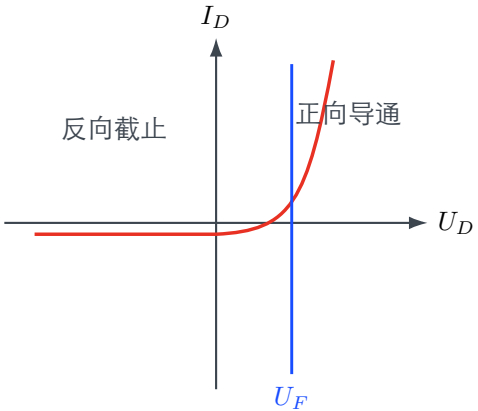

$u_i \leq 0.700\,\text{V}$：截止

$u_i > 0.700\,\text{V}$：导通
输出被限制在约 $0.700\,\text{V}$