作业五：基极驱动不能让集电流超过外电路上限

$I_C \simeq \beta I_B$ 只在放大区

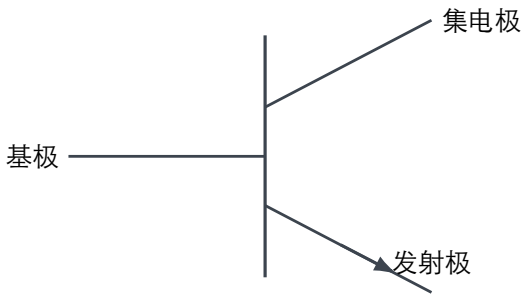

截止　放大　饱和

$V_{CC} = 12.0\,\mathrm{V},\ R_C = 1.00\,\mathrm{k\Omega}$

比较 βI_B 与 $(V_{CC} - U_{CE,\mathrm{sat}})/R_C$