M4-031 注入源进入节点方程右端

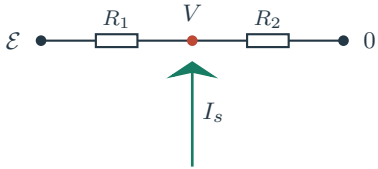

$$(V - \mathcal{E})/R_1 + V/R_2 = I_s$$

$$V = \frac{\mathcal{E}/R_1 + I_s}{1/R_1 + 1/R_2}$$

两只电阻均以流出未知节点为正