M4-033 九个真实节点经短接形成三组

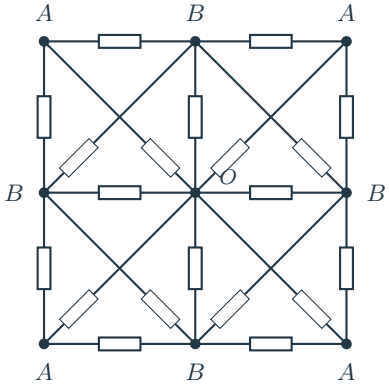

全部 20 条支路均为 r；只有黑点表示连接

$$4(\varphi - V_O)/r - 4V_O/r = 0$$

$$G_{AB} = 8/r + 2/r = 10/r$$

$$I = \mathcal{E}/(r + r/10)$$