M4-034 七边形网络：镜像电势反号

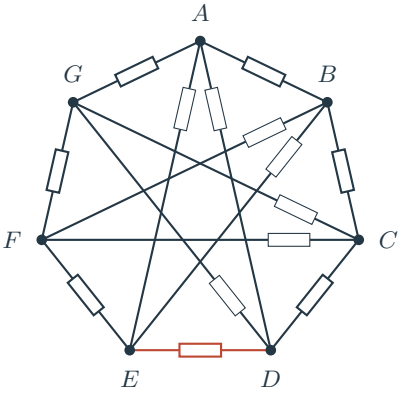

每条支路为 r；交叉无黑点处不连接

$$V_A = 0,\quad V_G = -V_B$$
$$V_F = -V_C,\quad V_E = -V_D$$

$$V_D = 9Ir/13$$

$$I_{DE} = (V_D - V_E)/r$$