M4-035 并联源支路共用同一端口电压

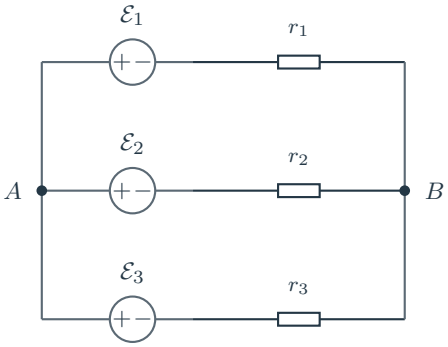

$U = V_A - V_B$；$\mathcal{E}_i$ 以图示极性取代数值

$$\sum_i (U - \mathcal{E}_i)/r_i = 0$$

$$\mathcal{E}_{\text{eq}} = \frac{\sum_i \mathcal{E}_i/r_i}{\sum_i 1/r_i}$$

$$r_{\text{eq}} = \left(\sum_i 1/r_i\right)^{-1}$$