M4-037 欧姆刻度来自电流的反比例关系

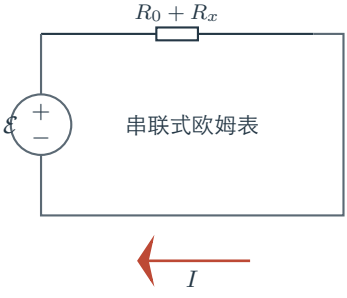

$$I_g = \mathcal{E}/R_0$$

$$I/I_g = R_0/(R_0 + R_x)$$

$$I = I_g/2 \Rightarrow R_x = R_0$$