M4-039 伏安法的两种接法与仪表负载效应

电压表跨接表头与待测电阻

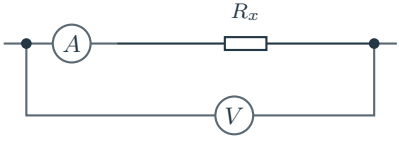

$R_x = 100\ \Omega,\ R_A = 1.00\ \Omega$

上图：$R_{测} = 101\ \Omega$

电压表只跨接待测电阻

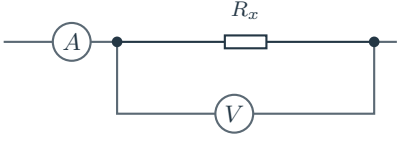

$R_V = 10.0\,\mathrm{k}\Omega$

下图：$R_{测} \approx 99.01\ \Omega$