M4-040 欧姆表：闭合测量回路与非均匀刻度

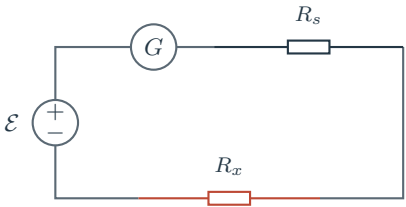

$R_0 = R_g + R_s$；表头内阻已计入总内阻

0	1/4	1/2	1
∞	$3R_0$	R_0	0

$$R_0 = 1.50\,\mathrm{k\Omega}, \quad I_g = 1.00\ \mathrm{mA}$$

$$I = I_g/2 \ : \ R_x = 1.50\,\mathrm{k\Omega}$$
$$I = I_g/4 \ : \ R_x = 4.50\,\mathrm{k\Omega}$$