M4-044 戴维南端口：开路、短路与源置零

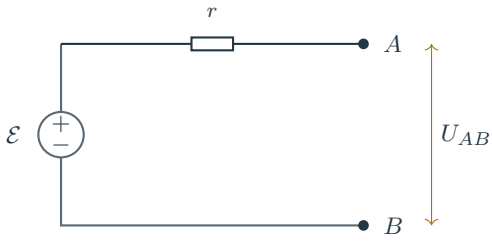

开路：$U_{\mathrm{oc}} = \mathcal{E}$

短路 A、B：$I_{\mathrm{sc}} = \mathcal{E}/r$

理想电压源置零：$R_{\mathrm{th}} = r$

图为开路态；三种操作分别求三个端口量