M4-045　移去桥负载后求开路电压与端口电阻

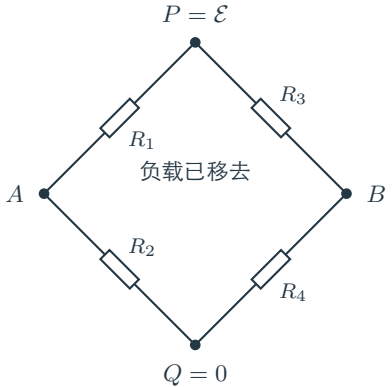

P、Q 接理想电源；求电阻时将该电源短接

$$U_{\text{oc}} \;=\; V_A^{\text{oc}} \;-\; V_B^{\text{oc}}$$

$$R_{\text{th}} \;=\; (R_1 \;\|\; R_2) + (R_3 \;\|\; R_4)$$

接回 R_L：$I_L \;=\; U_{\text{oc}}/(R_{\text{th}} + R_L)$