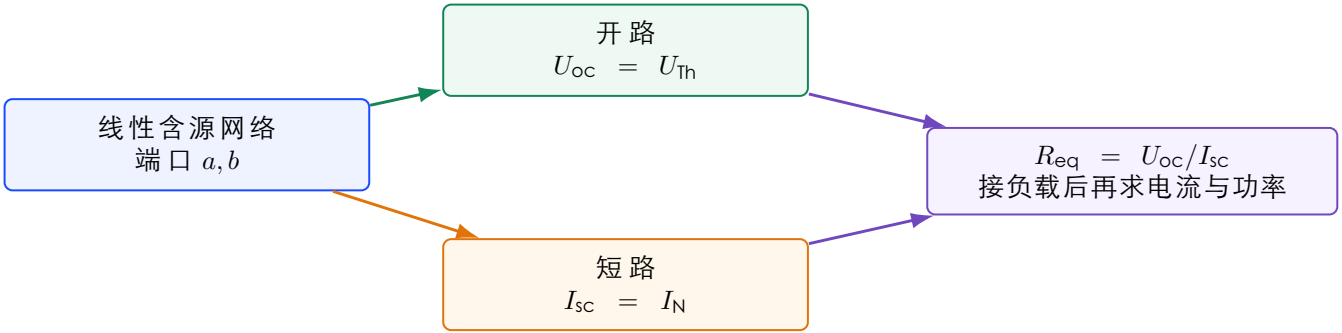一端口等效：开路电压、短路电流和等效内阻互相约束