M4-049 非平衡桥保留中间真实支路

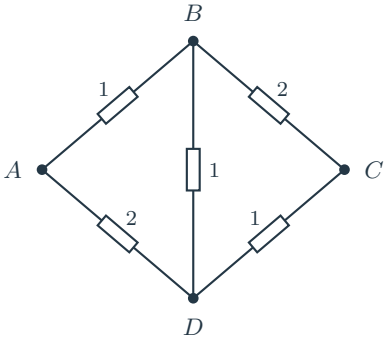

图中电阻标签单位均为 Ω

$$\triangle ABD \ : \ \Sigma \ = \ 4\ \Omega$$

$$R_A \ = \ 1/2,\ R_B \ = \ 1/4,\ R_D \ = \ 1/2\ (\Omega)$$

$$R_{AC} \ = \ 1/2 + (9/4 \ \| \ 3/2) \ = \ 7/5\ \Omega$$