# M4-058 同一参考方向叠加后再算功率

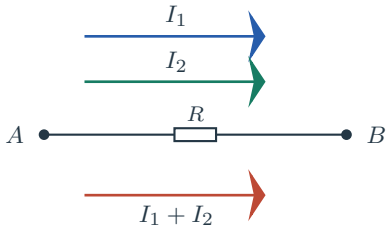


$$I = I_1 + I_2, \quad U = RI$$

$$P = R(I_1 + I_2)^2$$

$$P - P_1 - P_2 = 2RI_1I_2$$