M4-063 一条支路同时贡献两行节点方程

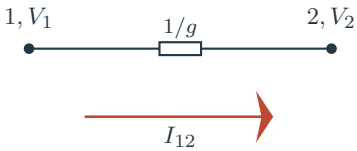

$$I_{12} = g(V_1 - V_2)$$

$$L_e = g\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L_e\mathbf{1} = 0$$