M4-065 环中的支路值与端口测量值不同

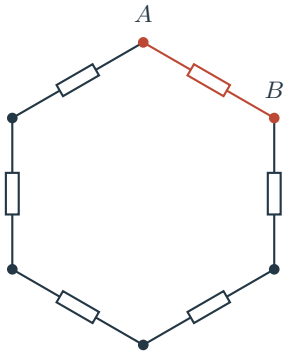

示意 $N = 6$ 的一般环网络

$$R_e = (N-1)r/N$$

$$N\text{条边} \times R_e/r$$

$$\sum_e R_e/r = N - 1$$