M4-066 环边有回路，叶边没有替代通路

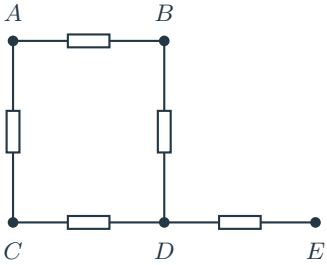

所有五条真实边均为 r

四条环边：$R_e = 3r/4$

叶边 DE：$R_{DE} = r$

$4(3/4) + 1 = 4 = N - 1$