M4-072 尾部阻值缩放，端口拓扑相同

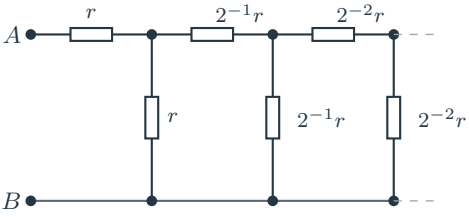

去掉第 0 级：$R_{\text{尾}} = R/2$

$$R = r + (r \parallel R/2)$$

$$R = \sqrt{2}\,r$$

下导轨理想；每级两只电阻有相同缩放倍数