M4-075 中心 KCL 同时确定全部外端响应

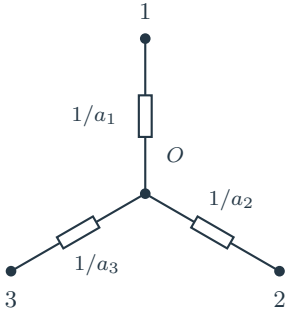

$$A = a_1 + a_2 + a_3$$

$$V_O = (a_1V_1 + a_2V_2 + a_3V_3)/A$$

$$g_{ij} = a_i a_j / A$$