M4-081 共同电势平移不改变任何支路差

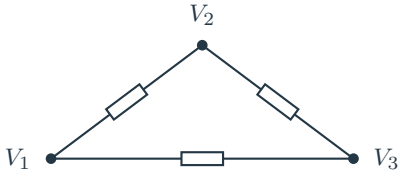

$$V_i \;\mapsto\; V_i + V_0$$

$$V_i - V_j \;\mapsto\; V_i - V_j$$

$$L\mathbf{1} = 0$$

三节点示意；结论适用于任意有限连通网络