环形电阻网络：两条弧是并联通路

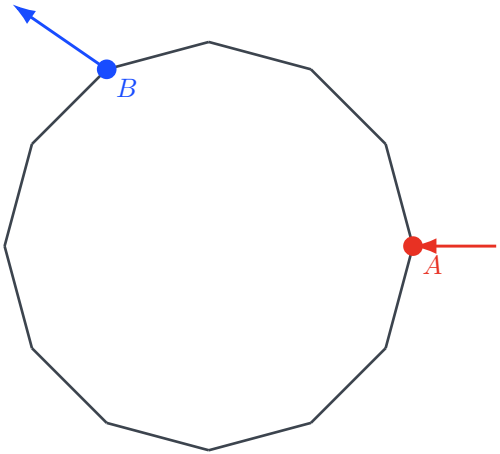

一侧含 d 个电阻，另一侧含 $N-d$ 个电阻

$$R = \frac{d(N-d)}{N} r$$