M4-087 桥式网络的负载跨接两个分压中点

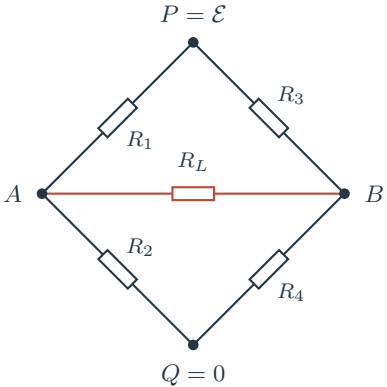

开路电压非零时匹配 RL=Rth;
平衡桥所有负载功率均为零

$$U_{\text{oc}} = \mathcal{E}\left[\frac{R_2}{R_1+R_2} - \frac{R_4}{R_3+R_4}\right]$$

$$R_{\text{th}} = (R_1 \parallel R_2) + (R_3 \parallel R_4)$$

$$P_L = U_{\text{oc}}^2 R_L/(R_{\text{th}} + R_L)^2$$