M4-046a 测试源电流为负时端口表现为负电阻

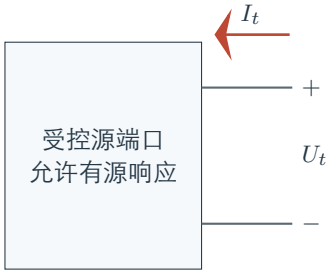

$$U_t = 1\ \mathrm{V},\quad I_t = -0.2\ \mathrm{A}$$

$$R_{\mathrm{th}} = U_t / I_t = -5\ \Omega$$

正电阻负载的最大功率条件不能直接套用