M4-049a 变换后两路并联、左臂串联

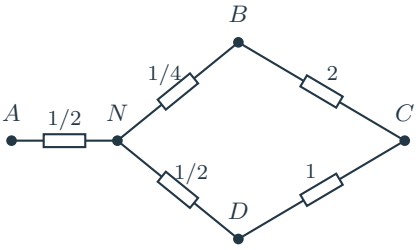

图中阻值单位均为 Ω

$$R_{NBC} = 1/4 + 2 = 9/4\ \Omega$$

$$R_{NDC} = 1/2 + 1 = 3/2\ \Omega$$

$$R_{AC} = 1/2 + (9/4 \parallel 3/2)$$