# M4-068a 中心边实验的五个未知电势

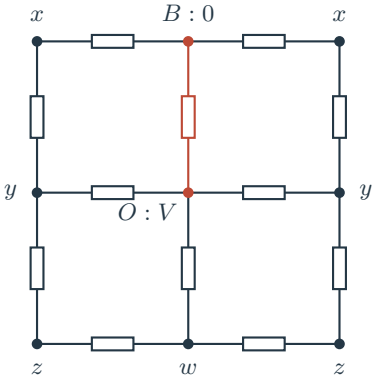


这不是原题 AB 端口；算出中心边后再用迹关系求 AB

本辅助实验：$O$ 注入 1，$B$ 抽出 1

$$V_B = 0, \quad V_O = V$$

$R_{OB}/r = V$ 在单位化网络中