M4-090a　一列截面的两条水平电流互补

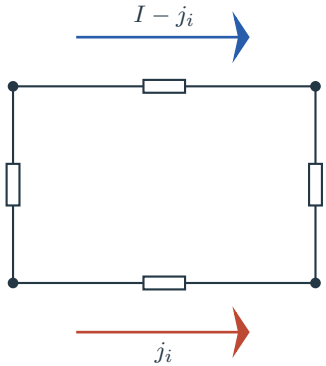

仅示意内部一个网孔；全部边均为 r

$$I_{\text{上}} + I_{\text{下}} = I$$

$$j_{i-1} - 4j_i + j_{i+1} = -I$$

虚拟端条件：$j_0 = I, \quad j_{N+1} = 0$