M4-094b　零圆周模式对应一条轴向商链

同层等势节点合并；每步电阻并联

$$q = 0 : \quad r_{\text{每步}} = r/m$$

A 在第 0 层，B 在第 n 层

$$R_{0\text{模}} = nr/m$$

每步的 m 只电阻 r 并联；虚线仅表示略去的中间段，圆周支路在零模式中没有电流。