偶对称并联、奇对称取半电路

偶对称：镜像支路并联

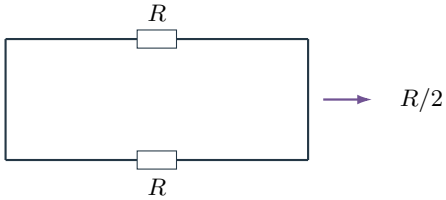

成对支路电压相同、电流相加。

镜像等势节点间的电阻没有电流。

奇对称：取零势半电路

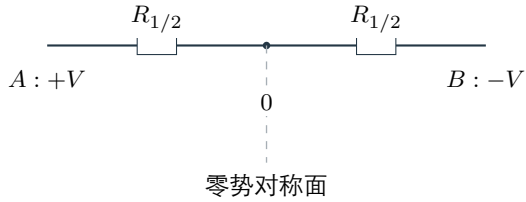

$$I = V/R_{1/2} = 2V/R_{AB}$$

$$\boxed{R_{AB} = 2R_{1/2}}$$

图中奇对称例的均匀电阻在中点取半；一般网络应先确认对称条件，再设置零势边界。