# 星形—三角形变换的完整流程

识别三端子网
中心是否连接?
是否含源?

→

确定变换方向
目标：产生
串联或并联

→

固定节点下标
相邻边、对臂
逐项代入公式

→

替换原子网
保留外部端口
重新画连接

→

继续化简
串并联、对称
量纲与极限

变换保留三个外端口的电压—电流关系。
内部中心电势与逐支路电流一般不会保持。

先标端口，再改内部连接；只有变换后出现更简单的拓扑，变换才有助于计算。