节点守恒与回路电动势使用不同积分关系

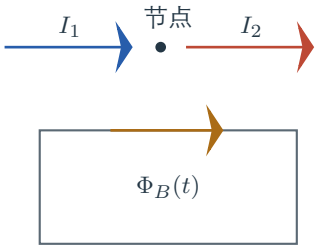

回路中若已计入感应电动势，
不能再重复添加磁通变化项

$$\sum I_{\text{出}} = -dQ_{\text{节点}}/dt$$

稳恒或无储能节点：$\sum I_k = 0$

$$\sum R_k I_k = \sum \mathcal{E}_k - \frac{d\Phi_B}{dt}$$