线性叠加同时保持每条支路的欧姆关系

状态一

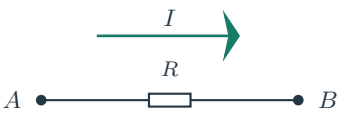

$$U = (I)R$$

状态二

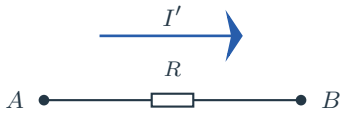

$$U' = (I')R$$

叠加态

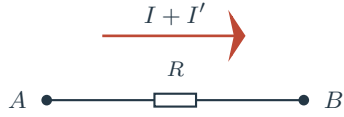

$$U + U' = (I + I')R$$

同一线性网络、同一参考方向：电压与电流可叠加；功率应在相加后再平方。