戴维南电压源与诺顿电流源的端口等效

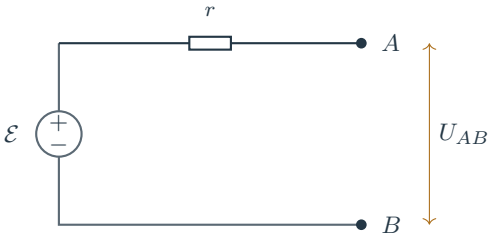

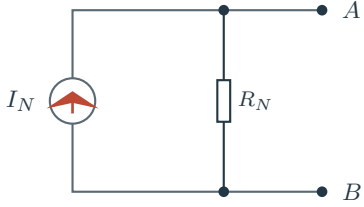

$$\mathcal{E} = U_{\text{oc}}, \quad I_N = I_{\text{sc}} = \mathcal{E}/r, \quad R_N = R_{\text{th}} = r$$