等势支路的电流为零，才可以删去

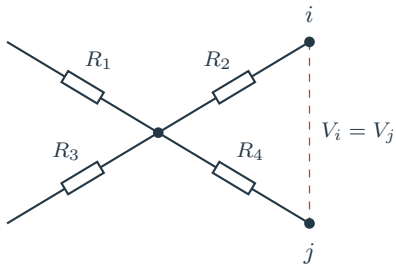

虚线表示待删电阻支路，不表示理想导线

$$V_i = V_j \quad \Rightarrow \quad I_{ij} = 0$$

删去该有限电阻支路不改变本次实验

先用对称性或方程证明等势
端口改变后需要重新判断