端口激励决定对称性如何作用于电势

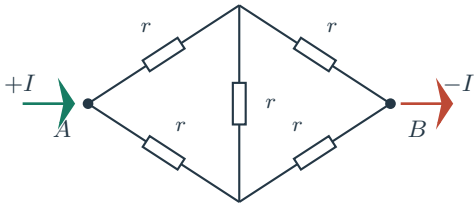

固定 A 流入、B 流出：$+I, -I$

保持源汇的镜像：镜像点等势

交换源汇的对称：相对零势电势反号

只有保持电阻及端口边界条件的变换才可使用