相邻节点公式：先叠加支路电流，再按端口归一化

A 点平衡散流

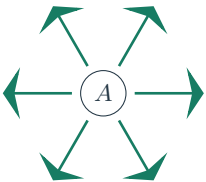

$$I_{AB}^{(1)} = I/d$$

B 点平衡汇流

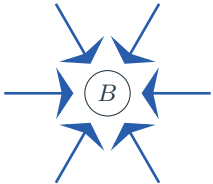

$$I_{AB}^{(2)} = I/d$$

叠加后的直接支路

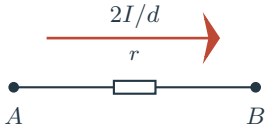

$$U_{AB} = 2Ir/d$$
$$I_{端} = NI/(N-1)$$

$R_{AB} = \dfrac{2(N-1)}{Nd}r$；前提：相邻 d 条支路在本辅助态下等价。放射支路仅示意一般 d。