尾部替换先核对端口，再写自相似方程

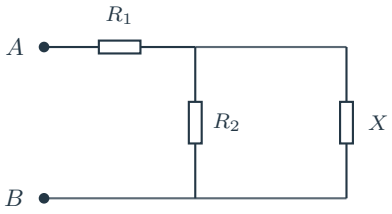

相同尾部端口：$X = R$

若所有阻值缩放 k 倍：$X = kR$

图示单导轨：$R = R_1 + (R_2 \parallel R)$

下导轨为理想导线；输入列没有竖直跨接