复杂电阻网络：先辨结构，再选表示

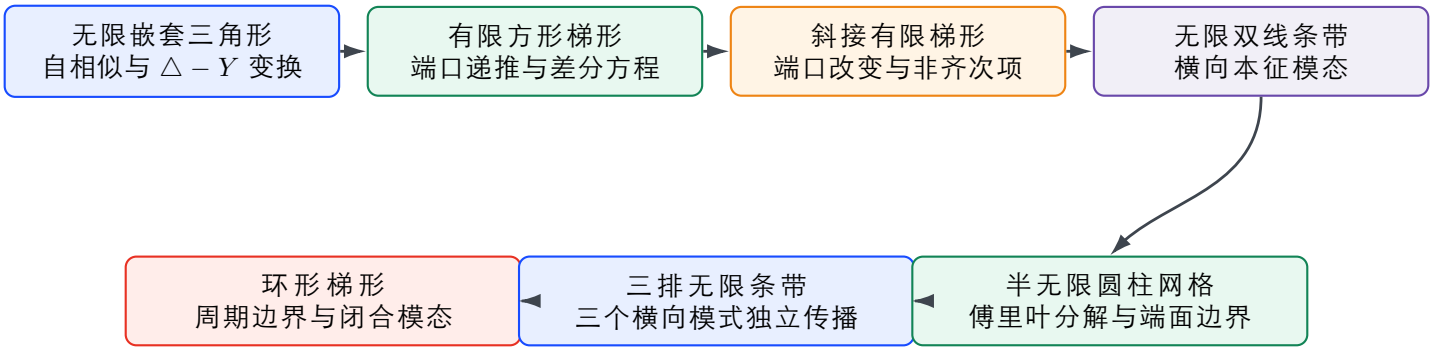

统一检查：端口是否明确；边界是有限、周期还是半无限；结果是否满足小规模值、单调性、量纲与极限。