# 表头改装：并联分流与串联分压

电流表：表头与分流电阻并联

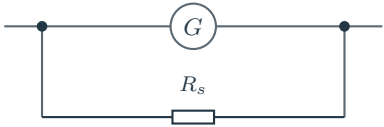


$$R_s = I_g R_g / (I - I_g)$$

电压表：表头与分压电阻串联

$$R_m = U / I_g - R_g$$

表头：满偏电流 $I_g$，内阻 $R_g$