伏安法的两种接法与仪表负载效应

电压表跨接表头与待测电阻

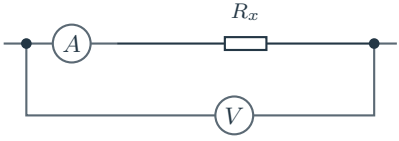

电流表串联：希望 $R_A \to 0$

电压表只跨接待测电阻

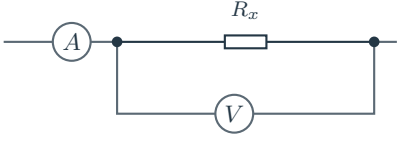

电压表并联：希望 $R_V \to \infty$