伏安法的两种接法与仪表负载效应

电压表跨接表头与待测电阻

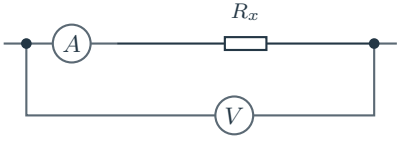

上图：$U/I = R_x + R_A$

电流表内阻使读数偏大

电压表只跨接待测电阻

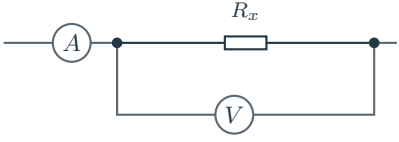

下图：$U/I = R_x \parallel R_V$

电压表分流使读数偏小