欧姆表：闭合测量回路与非均匀刻度

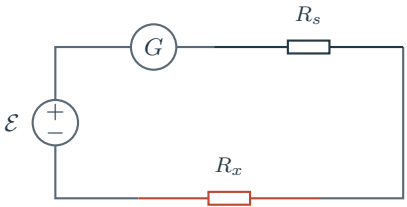

$R_0 = R_g + R_s$；表头内阻已计入总内阻

0	1/4	1/2	1
∞	$3R_0$	R_0	0

$$I = \mathcal{E}/(R_0 + R_x)$$

短接调零后：$I_g = \mathcal{E}/R_0$

$$R_x = R_0(I_g/I - 1)$$