惠斯通电桥平衡时中间支路无电流

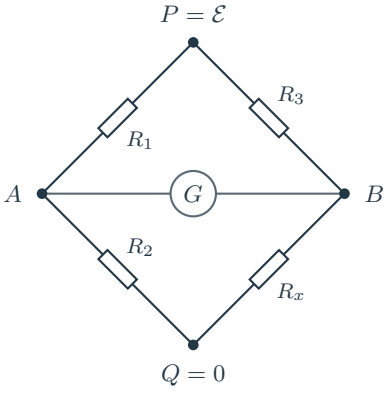

$$I_G = 0 \Rightarrow V_A = V_B$$

$$R_1/R_2 = R_3/R_x$$