M5-087 开路次级的感应电压

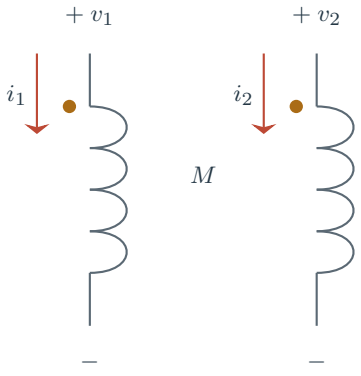

$$M = 0.30\ \text{H}$$

$$\dot{i}_1 = 2.0\ \text{A/s}$$

$$v_2 = M\dot{i}_1 = 0.60\ \text{V}$$