M5-095 次级开路与短路的反作用

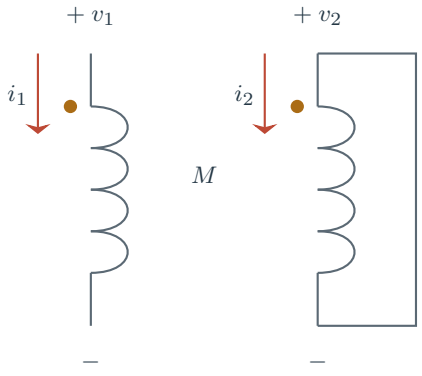

开路：$i_2 = 0,\ v_2 = M\dot{i}_1$

短路：$L_2 i_2 + M i_1 = 0$

$v_1 = (L_1 - M^2/L_2)\dot{i}_1$