M5-096 耦合电感的同极性并联

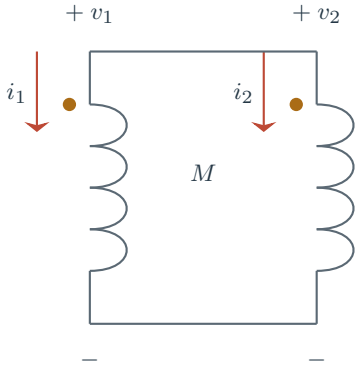

$$v_1 = v_2 = v$$

$$L_{\text{eq}} = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}$$

$$i = i_1 + i_2$$