M5-113 恒 流 充 电

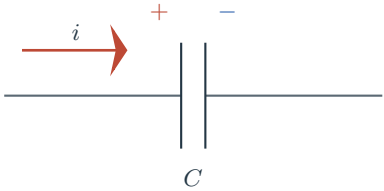

u 从左端量到右端，i 流入正端

$$C = 2.0\ \mu\text{F}, \quad i = 4.0\ \mu\text{A}$$

$$du/dt = i/C = 2.0\ \text{V/s}$$

$$u(t) = u(0) + 2.0\,t\ \text{V/s}$$