M5-116 初 始 状 态 优 先

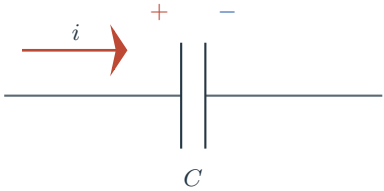

u 从左端量到右端，i 流入正端

$$u_C(0^-) \;=\; 5\ \mathrm{V}$$

$$\Delta u_C \;=\; C^{-1}\int i\,dt$$

无冲激电流 $\Rightarrow\ u_C(0^+) \;=\; 5\ \mathrm{V}$