M5-117 两 个 相 同 元 件

孤立中间节点：$Q_M = -q_1 + q_2$

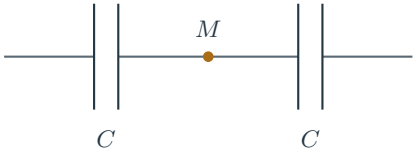

M 不与其他支路或电源连接

$$R_s = 2R, \quad R_p = R/2$$

$$C_s = C/2, \quad C_p = 2C$$

$$L_s = 2L, \quad L_p = L/2 \text{（无互感）}$$