M5-118 理想 LC 电路的自由振荡

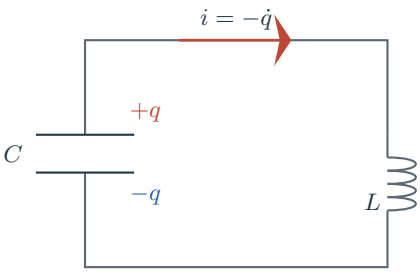

$$\ddot{q} + q/(LC) = 0$$

$$q = CU_0 \cos \omega_0 t$$

$$i = CU_0 \omega_0 \sin \omega_0 t, \quad \omega_0 = 1/\sqrt{LC}$$