M5-120 电容电压为何通常连续

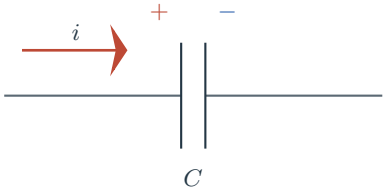

u 从左端量到右端，i 流入正端

$$u_C(0^+) = 3.0\ \text{V}$$

$$\Delta u_C = C^{-1}\int_0^{\infty} i(t)dt$$

$$\Delta u_C = 1.0\ \text{V},\quad u_C(\infty) = 4.0\ \text{V}$$